Experimento #4

LDR

Nome: João Vitor Rodrigues Baptista

Matricula: 15/0013329

Objetivo: Introdução ao comportamento de um LDR ("Light Dependent Resistor"), com a obtenção da sua curva I-V característica, em função da intensidade de luz incidente, obtida a partir de um LED.

Importando os dados

```
In [162...
dict_data_2 = {
    'V2(alvo)[V]': [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
    'V2[V]': [3.00, 4.01, 5.01, 6.01, 7.03, 8.02, 9.00, 10.00],
    'Vr2[V]': [0.460, 1.395, 2.34, 3.30, 4.29, 5.24, 6.18, 7.15],
    'Vr1[V]': [5.27, 6.82, 7.55, 8.04, 8.37, 8.56, 8.79, 8.93]
}
v1 = 12.10
```

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

1) No circuito da Figura-1, com um multímetro no modo ohmímetro e outro no modo voltímetro medindo V R2, meça a resistência R LDR em função da corrente I LED. Plote R LDR vs. I LED e ajuste a curva do modelo proposto.

```
      Out[164...
      Vr2[V]
      Iled[A]
      Rldr[ohns]

      0
      1.018
      0.001051
      796


      1
      2.000
      0.002070
      540

      2
      3.020
      0.003100
      449

      3
      4.020
      0.004150
      396

      4
      5.000
      0.005160
      347
```

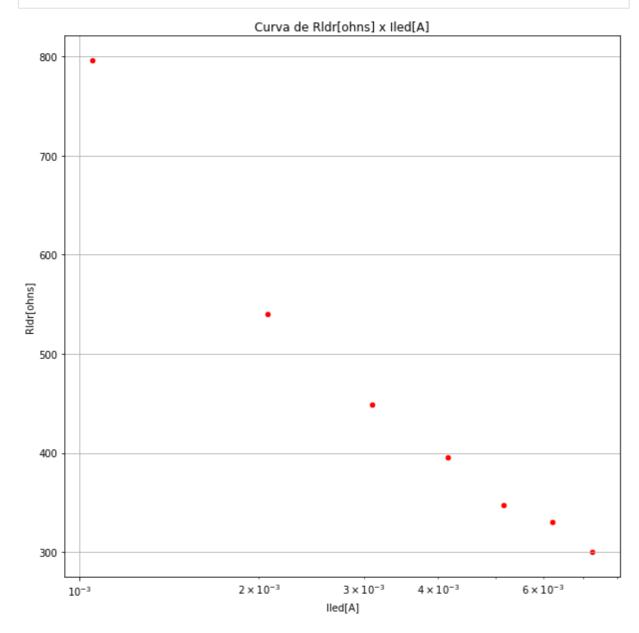In [165... data_df_1.plot(kind='scatter',x='Iled[A]',y='Rldr[ohns]',color='red', grid=Tr
 plt.show()



Ajustando curva

```
In [166...
          g1 = np.sqrt(data_df_1['Iled[A]'].values)
          g2 = np.ones(len(data_df_1))
          a11 = np.sum(g1*g1)
          a12 = np.sum(g1*g2)
          a21 = np.sum(g2*g1)
          a22 = np.sum(g2*g2)
          b1 = np.sum((1/data_df_1['Rldr[ohns]'].values)*g1)
          b2 = np.sum((1/data df 1['Rldr[ohns]'].values)*g2)
In [167...
          A = np.array([[a11, a12],[a21, a22]])
          B = np.array([b1, b2])
          C = np.linalg.solve(A, B)
In [168...
          print('Onde C é: ', C)
         Onde C é: [3.84807513e-02 5.83514282e-05]
```

```
plt.plot(C)
In [169...
           plt.show()
          0.040
          0.035
          0.030
          0.025
          0.020
          0.015
          0.010
          0.005
          0.000
                         0.2
                                  0.4
                 0.0
                                           0.6
                                                    0.8
                                                             1.0
In [170...
           Iledc = np.linspace(min(data_df_1['Iled[A]']), max(data_df_1['Iled[A]']), nun
In [171...
           Gldrc = C[0]*np.sqrt(Iledc) + C[1]
In [172...
           Rldrc = 1/Gldrc
In [173...
           plt.plot(Iledc, Rldrc,'b', data_df_1['Iled[A]'], data_df_1['Rldr[ohns]'], 'x'
           plt.xlabel('Iledc[A]')
           plt.ylabel('Rldrc[ohns]')
           plt.show()
            800
            700
          Ridrc[ohns]
            400
            300
                0.001
                       0.002
                              0.003
                                     0.004
                                            0.005
                                                   0.006
                                                          0.007
                                     lledc[A]
In [174...
           Gldr0 = C[0]*np.sqrt(data_df_1['Iled[A]'].values)+C[1]
           Rldr0 = 1/Gldr0
In [175...
           EQMP = 100*(1/len(data_df_1))*np.sum(((data_df_1['Rldr[ohns]'].values - Rldr@)
In [176...
           print('0 erro medio quadrado é dado por: ', EQMP)
          O erro medio quadrado é dado por:
                                                 0.043160758784285415
```

Como o erro percentual quadradico médio é proximo de 0 o resultado é muito aceitavel

2) No circuito da Figura-2 a tensão da fonte V 1 permanece constante. Varie a tensão da fonte V 2 de 0V até 10V. Meça as tensões V 2 , V R2 e V R1 . Calcule os outros valores preenchendo toda a tabela, usando a quantidade correta de dígitos significativos.

Como o erro quadratico médio é bem proximo de 0 podemos considerar o ajuste muito bom.

Para fazer o preenchimento dos restantes dos dados será utilizados as seguintes formulas:

$$I_{LED} = I_2 = rac{V_{R2}}{R_2}$$
 $V_{LDR} = V_1 - V[R1]$ $I_{LDR} = I_1 = rac{V_{R1}}{R_1}$ $G_{LDR} = I_1 = rac{I_{LDR}}{V_{LDR}}$

Com modelo de aproximação

$$G_{LDR} = C_1 \sqrt{I_{LED}} + C_2$$

```
In [177...
    data_df_2 = pd.DataFrame.from_dict(dict_data_2)
    data_df_2.head()
```

```
Out[177... V2(alvo)[V] V2[V] Vr2[V] Vr1[V]
           0
                           3.00
                                 0.460
                                         5.27
           1
                           4.01
                                 1.395
                                         6.82
           2
                      5
                           5.01
                                 2.340
                                         7.55
           3
                       6
                           6.01
                                3.300
                                         8.04
           4
                       7
                           7.03 4.290
                                         8.37
```

```
In [178...
          def calculo_f(row, v1, r1, r2):
              '''Função para fazer o preenchimento dos dados completo da tabela'''
              try:
                  Iled = row['Vr2[V]']/r2
                  Vldr = v1 - row['Vr1[V]']
                  Ildr = row['Vr1[V]']/r1
                  Gldr = Ildr/Vldr
                  row['Iled[A]'] = Iled
                  row['Vldr[V]'] = Vldr
                  row['Ildr[A]'] = Ildr
                  row['Gldr[S]'] = Gldr
              except ZeroDivisionError:
                  row['Iled[A]'] = 0
                  row['Vldr[V]'] = 0
                  row['Ildr[A]'] = 0
                  row['Gldr[S]'] = 0
```

return row In [179... data df 2 = data df 2.apply(lambda row : calculo f(row, v1, r1, r2), axis = 1 In [181... data df 2 V2(alvo)[V] V2[V] Vr2[V] Vr1[V] Iled[A] Vldr[V] Ildr[A] Gldr[S] Out[181... 0 5.27 0.000475 6.83 0.005361 0.000785 3.0 3.00 0.460 4.01 1.395 6.82 0.001441 5.28 0.006938 0.001314 1 4.0 2 5.0 5.01 2.340 7.55 0.002417 4.55 0.007681 0.001688 3 6.0 6.01 3.300 8.04 0.003409 4.06 0.008179 0.002015 8.37 0.004432 4 7.0 7.03 4.290 3.73 0.008515 0.002283 8.02 8.56 0.005413 5 8.0 5.240 3.54 0.008708 0.002460 9.00 6.180 8.79 0.006384 3.31 0.008942 0.002702 6 9.0

2) Obtenha o gráfico de pontos experimentais para curva I x V AB . Onde I é a corrente que passa pelo filamento e V AB = (V A -V B) é o potencial sobre a lâmpada.

3.17 0.009084 0.002866


```
In [182... data_df_2.plot(kind='scatter',y='Gldr[S]',x='Iled[A]',color='red', grid=True,
    plt.show()
```

8.93 0.007386

7

10.0 10.00

7.150

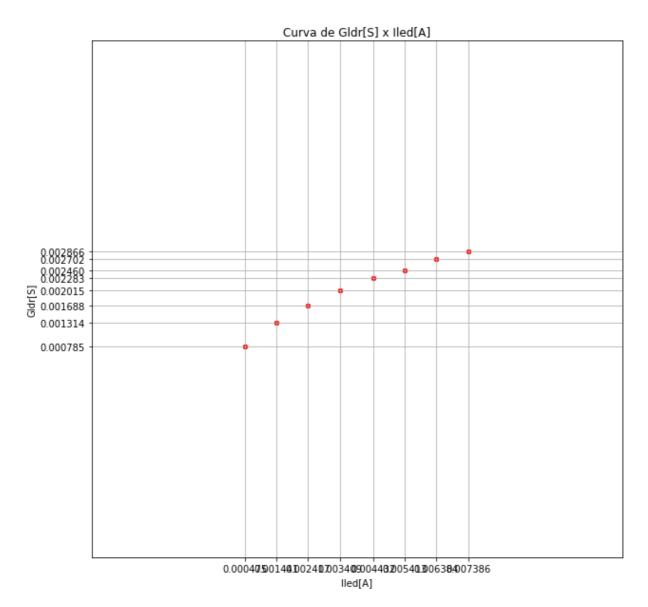


Ajustando curva

```
In [183...
          g1 = np.sqrt(data_df_2['Iled[A]'].values)
          g2 = np.ones(len(data_df_2))
          all = np.sum(gl*gl)
          a12 = np.sum(g1*g2)
          a21 = np.sum(g2*g1)
          a22 = np.sum(g2*g2)
          b1 = np.sum((data_df_2['Gldr[S]'].values)*g1)
          b2 = np.sum((data_df_2['Gldr[S]'].values)*g2)
In [184...
          A = np.array([[a11, a12],[a21, a22]])
          B = np.array([b1, b2])
          C = np.linalg.solve(A, B)
In [185...
          print('Onde C é: ', C)
         Onde C é: [3.26306505e-02 8.33913578e-05]
In [186...
          plt.plot(C)
          plt.show()
```

```
0.030 - 0.025 - 0.020 - 0.015 - 0.010 - 0.005 - 0.000 - 0.00 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
```

```
In [188...
Iledc = np.linspace(min(data_df_2['Iled[A]']), max(data_df_2['Iled[A]']), num
Gldrc = C[0]*np.sqrt(Iledc) + C[1]
Rldrc = 1/Gldrc
```
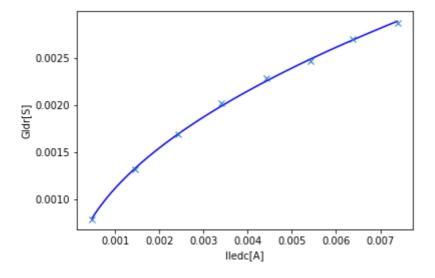
```
In [190...
    plt.plot(Iledc, Gldrc, 'b', data_df_2['Iled[A]'], data_df_2['Gldr[S]'], 'x')
    plt.xlabel('Iledc[A]')
    plt.ylabel('Gldr[S]')
    plt.show()
```



```
In [192...
Gldr0 = C[0]*np.sqrt(data_df_2['Iled[A]'].values)+C[1]
Rldr0 = 1/Gldr0

EQMP = 100*(1/len(data_df_2))*np.sum(((data_df_2['Gldr[S]'].values - Gldr0)/c
print('O erro medio quadrado é dado por: ', EQMP)
```

O erro medio quadrado é dado por: 0.008408307287119735

Como o erro percentual quadradico médio é proximo de 0 o resultado é muito aceitavel, porem para melhorar ainda mais seria melhor uma fonte com menos variação e resistores melhores.

3)Pesquisa:

Encontre materiais que podem ser usados na construção de LDRs sensíveis à luz com

comprimentos de onda na região do visível (400 nm $> \square > 700$ nm). Comente se cada material encontrado é monocristalino, policristalino ou amorfo, ou ainda se é orgânico ou inorgânico, e cite as suas referências.

Os LDRs são fabricados com materiais de alta resistência, como por exemplo o Sulfeto de Cádmio (CdS) ou o Sulfeto de Chumbo (PbS). Esses materiais possuem poucos elétrons livres quando colocados em ambiente escuro, e liberam elétrons quando há incidência de luz sobre eles, aumentando sua condutividade. Chamamos a esse efeito de Fotocondutividade.

			^		
\mathbf{D}	Δt	r	ên	\sim 1	2
-	CII	-11	-11	ப	a

	Sulfeto de cádmio -> Estrutura cristalina: Hexagonal
In []:	